



CSE 231

- Homework 4 -

20.01.2021

① Given the information appearing in figure 1a, determine:

a) I_C b) V_{CC} c) β d) R_B

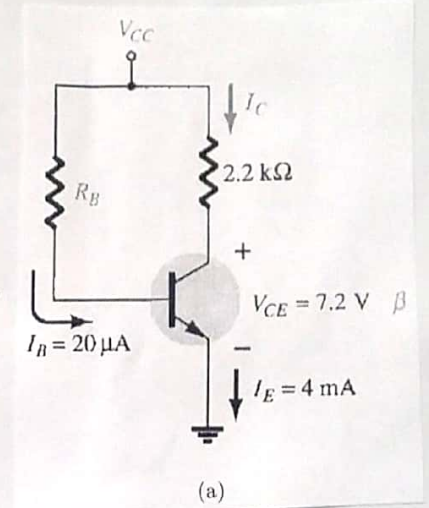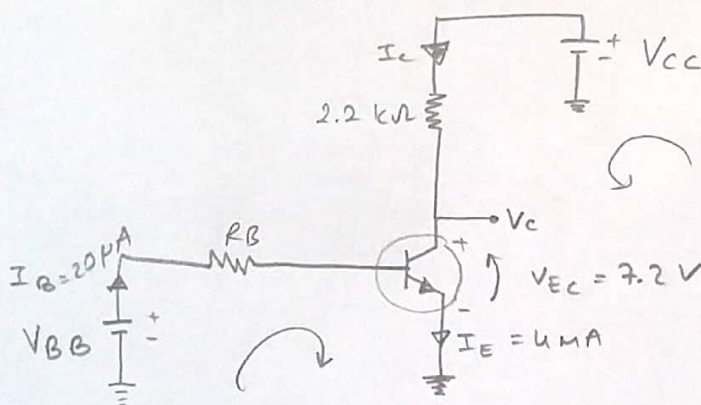

a) Using KCL : $I_E = I_B + I_C$

$$I_C = I_E - I_B \approx \underline{\underline{4 \text{ mA}}}$$

b) Using KVL : $V_{CC} = I_C R_C + V_C$ $V_C = V_{CE} = 7.2 \text{ V}$

$$V_{CC} = (4) \cdot (2.2) + 7.2$$

$$= \underline{\underline{16 \text{ V}}}$$


c) $I_C = \beta I_B \rightarrow \beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{4 \text{ mA}}{20 \mu\text{A}} = \underline{\underline{200}}$

d) $V_{BB} = I_B R_B + V_{BE} \rightarrow R_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{I_B}$

$$R_B = \frac{16 - 0.7}{20 \mu\text{A}} = \underline{\underline{765 \text{ k}\Omega}}$$

② Given the information provided in figure 1b, determine:

a) R_C b) R_E c) R_B d) V_{CE} e) V_B

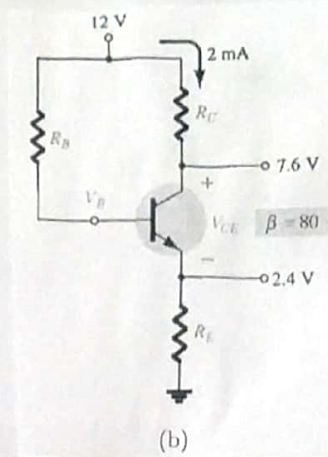

$$a) R_C = \frac{V_{CC} - V_C}{I_C} = \frac{12 - 7.6}{2 \cdot 10^{-3}} = \underline{\underline{2.2 \text{ k}\Omega}}$$

$$b) R_E = \frac{V_E}{I_E} \approx \frac{V_E}{I_C} = \frac{2.4}{2 \cdot 10^{-3}} = \underline{\underline{1.2 \text{ k}\Omega}}$$

$$c) R_B = \frac{V_{R_B}}{I_B} = \frac{V_{CC} - V_{BE} - V_E}{I_B} \rightarrow I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{80} = 25 \mu\text{A}$$

$$= \frac{12 - 0.7 - 2.4}{25 \cdot 10^{-6}} = \underline{\underline{356 \text{ k}\Omega}}$$

$$d) V_{CE} = V_C - V_E = 7.6 - 2.4 = \underline{\underline{5.2 \text{ V}}}$$

$$e) V_B = V_{BE} + V_E = 0.7 + 2.4 = \underline{\underline{3.1 \text{ V}}}$$

③ Given the information appearing in figure 2a, determine:

a) I_C b) V_E c) V_{CC} d) V_{CE} e) V_B f) R_1

a) $I_C = \beta I_B$

$$= 100 \cdot (20 \cdot 10^{-6}) = \underline{\underline{2 \text{ mA}}}$$

b) $V_E = I_E R_E$

$$= ((2.02) \cdot 10^{-3}) \cdot ((1.2) \cdot 10^3)$$

$$= \underline{\underline{2.42 \text{ V}}}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$= 2 \cdot 10^{-3} + 20 \cdot 10^{-6}$$

$$= \underline{\underline{2.02 \text{ mA}}}$$

c) $V_{CC} = V_C + I_C R_C$

$$= 10.6 + (2 \cdot 10^{-3}) \cdot (2.7 \cdot 10^3) = \underline{\underline{16 \text{ V}}}$$

d) $V_{CE} = V_C - V_E = 10.6 - 2.42 = \underline{\underline{8.18 \text{ V}}}$

e) $V_B = V_E + V_{BE} = 2.42 + 0.7 = \underline{\underline{3.12 \text{ V}}}$


f) $R_1 = \frac{V_{CC} - V_B}{I_{R1}} = \frac{16 - 3.12}{400.5 \cdot 10^{-6}}$

$$= \underline{\underline{32.16 \text{ k}\Omega}}$$

$$I_{R1} = I_{R2} + I_B$$

$$= \frac{3.12}{8.2 \cdot 10^3} + 20 \cdot 10^{-6}$$
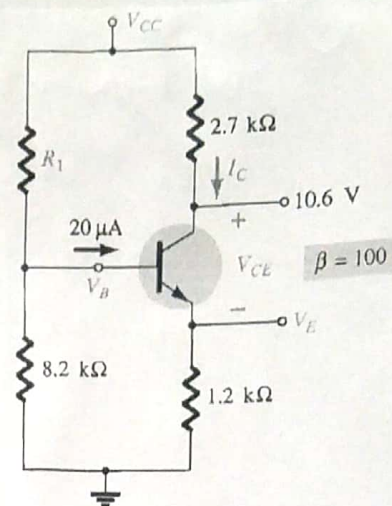
$$= \underline{\underline{400.5 \text{ }\mu\text{A}}}$$



(a)

Figure 2

4 For the collector-feedback configuration of figure 2b, determine:

- a) I_B b) I_C c) V_C

a) Using KVL

$$16 = 3.6 I_E + 270 I_B + V_{BE} + 1.2 I_E$$

$$I_E = (1 + \beta) I_B$$

$$= 121 I_B$$

$$16 = (3.6) \cdot 121 I_B + 270 I_B + 0.7 + (1.2) \cdot 121 I_B$$

$$I_B = \underline{\underline{17.98 \mu A}}$$

b) $I_C = \beta I_B$


$$= 120 \cdot (17.98 \mu A)$$

$$= \underline{\underline{2.158 \text{ mA}}}$$

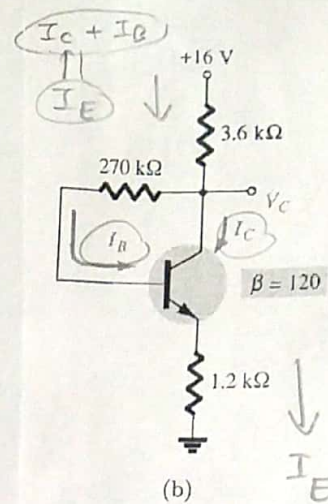c) $V_C = 16 - 3.6 I_C$

$$= 16 - (3.6) \cdot (2.158)$$

$$= \underline{\underline{8.23 \text{ V}}}$$



5) For the voltage feedback network of figure 3a, determine:

a) I_C b) V_C c) V_E d) V_{CE}

a) $I_C = \beta I_B$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)}$$

$$= \frac{30 - 0.7}{(220,000 + 330,000) + 180 \cdot (8200 + 1800)}$$

$$I_B = 12.47 \mu A$$

$$I_C = 180 \cdot (12.47) \cdot 10^{-6} = \underline{\underline{2.24 \text{ mA}}}$$

b) $V_C = V_{CC} - I_C R_C$

$$= 30 - (2.24 \cdot 10^{-3}) (8200) = \underline{\underline{11.63 \text{ V}}}$$

c) $V_E = I_E R_E \approx I_C R_E$

$$= (2.24) \cdot 10^{-3} \cdot 1800 = \underline{\underline{4.03 \text{ V}}}$$

d) $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$

$$= 30 - (2.24 \cdot 10^{-3}) \cdot (8200 + 1800)$$

$$= \underline{\underline{7.6 \text{ V}}}$$


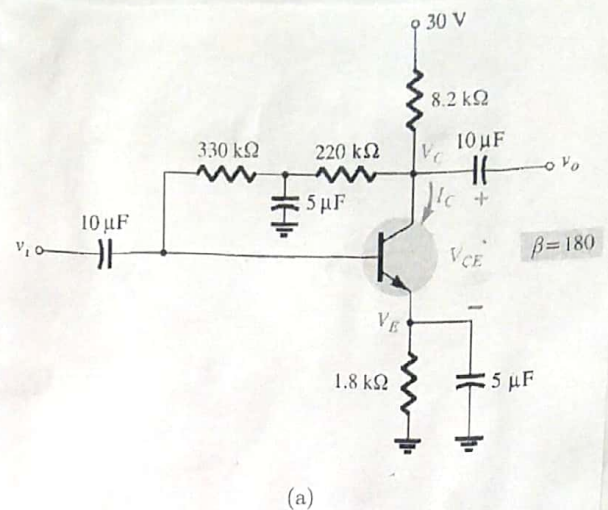


Figure 3

⑥ For the network of 3b, determine:

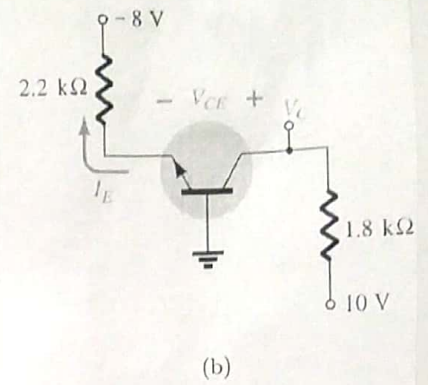a) I_E b) V_C c) V_{CE}

$$\begin{aligned} \text{a) } I_E &= \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E} = \frac{8 - 0.7}{2200} \\ &= \underline{\underline{3.32 \text{ mA}}} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{b) } V_C &= V_{CC} - I_C R_C \approx V_{CC} - I_E R_C \\ &= 10 - (3.32 \cdot 10^{-3}) \cdot 1800 \\ &= \underline{\underline{4.02 \text{ V}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } V_{CE} &= V_{CC} + V_{EE} - I_C (R_C + R_E) \\ &= 10 + 8 - (3.32 \cdot 10^{-3}) \cdot (2200 + 1800) \\ &= \underline{\underline{4.72 \text{ V}}} \end{aligned}$$